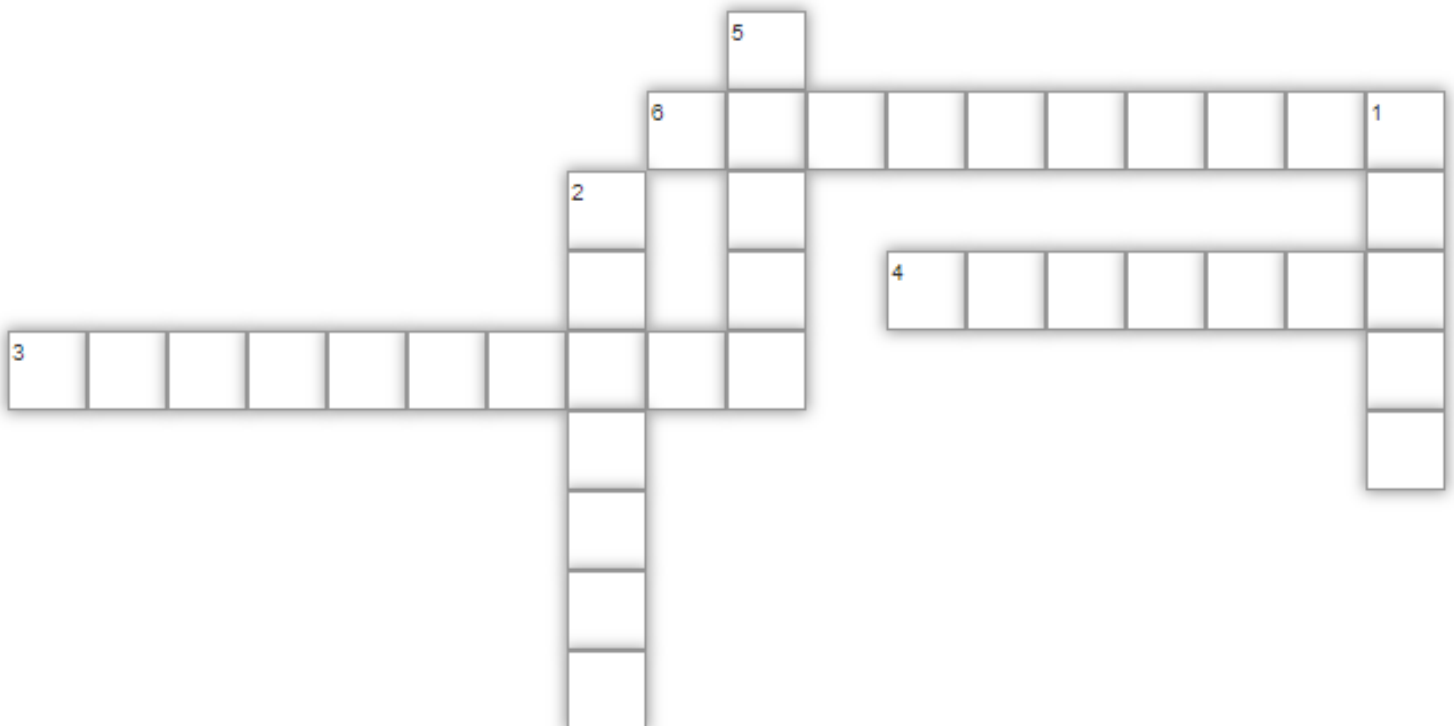


## Le vocabulaire en électricité à faire sur la fiche bilan

L'objectif de cette activité est de se remémorer le vocabulaire d'électricité appris précédemment. Pour cela, résous les mots croisés suivants. Complète ta fiche bilan.

- 1 - position du circuit où au moins trois fils de connexion sont reliés
- 2 - portion de circuit entre deux nœuds
- 3 - nom d'une branche contenant le générateur
- 4 - nom d'une branche ne contenant pas le générateur
- 5 - des dipôles appartenant à une même boucle ou une même branche sont branchés en ...
- 6 - des dipôles dont les bornes sont reliées à deux mêmes nœuds sont branchés en ...

Trouve la lettre mystère n°1 (zone grisée).



Sur ta fiche bilan, repasse sur le circuit comportant des dérivations (possédant plusieurs mailles), en rouge la branche principale, en vert la première branche dérivée et en bleu la deuxième branche dérivée. Indique les nœuds par des disques noirs.