
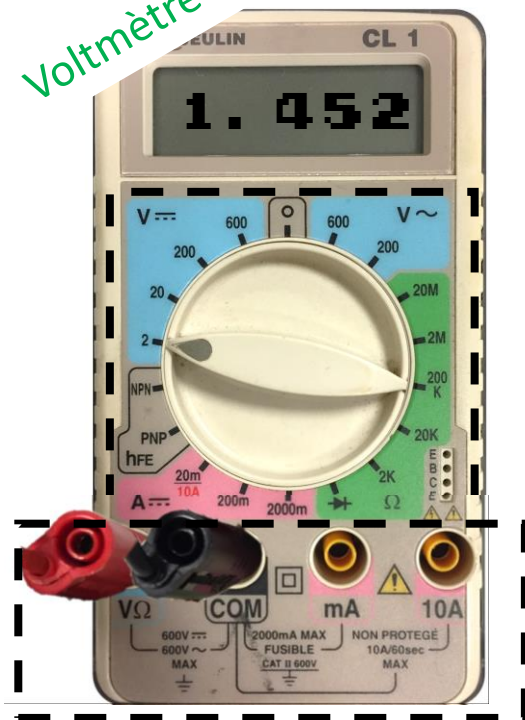


Voltmètre

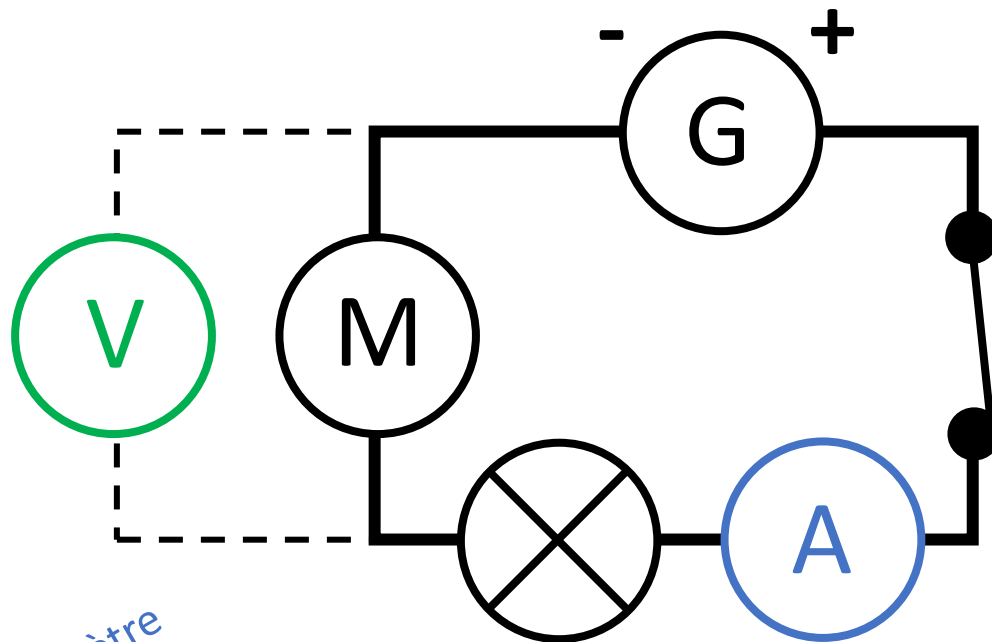




Une fois terminé,  
retournez le puzzle.





Une seule lettre  
apparaît deux fois,  
elle correspond à  
la 3<sup>e</sup> lettre du mot  
mystère.



Ampèremètre

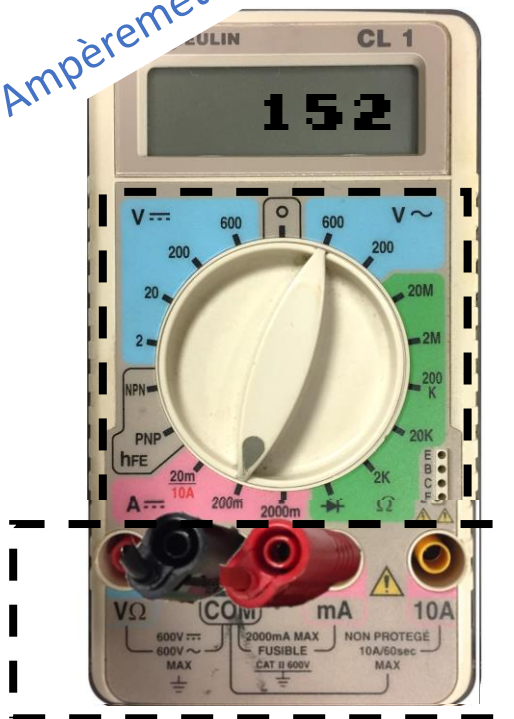

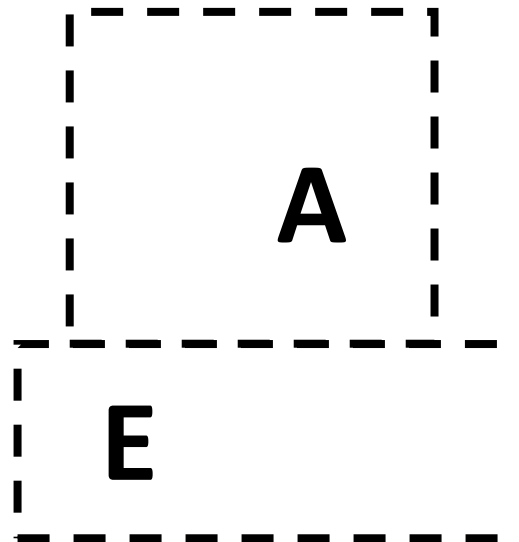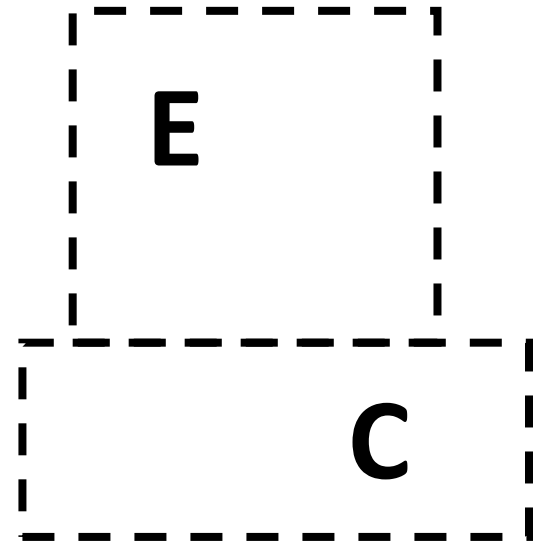

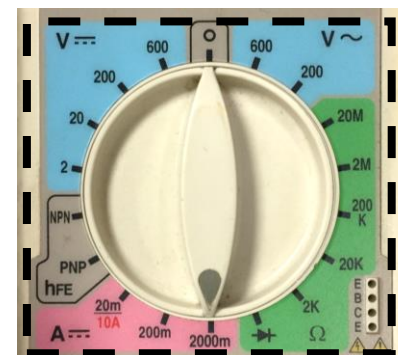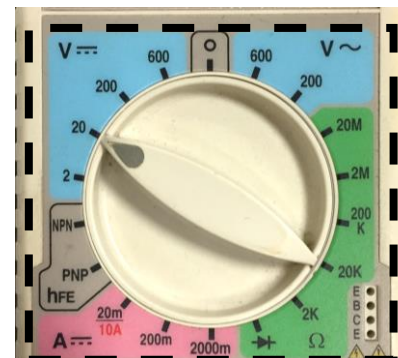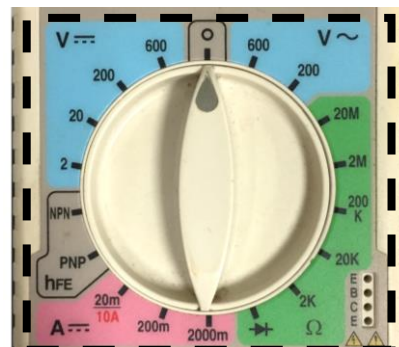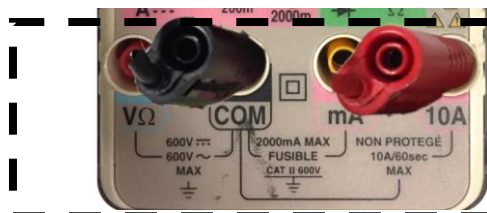

**A**

**C**

**A**

**N**

**F**

**N**

**F**

**U**

**U**

# Pour réaliser le puzzle



- Imprimer le document en recto-verso.
- Plastifier les deux feuilles
- Découper selon les rectangles en pointillés noirs

**Vous obtenez ainsi, une feuille à compléter présentant le schéma et les 13 pièces de puzzle.**

